

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 21 febbraio 2024

1. Ipotizziamo il BJT acceso e in regione normale. Non essendoci effetto Early, la corrente nel BJT è definita dal seguente sistema di equazioni:

$$I_E = \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} I_C \quad (1)$$

$$I_E = \frac{V_{EE} - V_{EB} - V_i}{R_E} \quad (2)$$

$$V_{EB} = V_{th} \ln \frac{I_C}{I_S} \quad (3)$$

Sostituendo Eq.(1) in Eq.(2), otteniamo un sistema non lineare in due incognite che può essere

risolto con il metodo iterativo:

I_C [mA]	V_{EB} [V]
1	0.6484
4.216	0.6852
4.034	0.6841
4.039	0.6841

Il transistorore T_2 è connesso a diodo per cui lavora sicuramente in saturazione. Quindi:


$$I_{DS2} = \frac{\beta_{MOS}}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = \frac{V_{EE} - V_{GS}}{R} \quad (4)$$

da cui si ottiene un'equazione di secondo grado in V_{GS} , le cui soluzioni sono: $V_{GS1} = 3.32$ V e $V_{GS2} = -3.32$ V. Chiaramente la seconda è da scartare. Il transistorore T_3 vede la stessa V_{GS} e, supponendolo anch'esso in saturazione, otteniamo $I_{DS3} = I_{DS2} = 2.683$ mA (il circuito è uno specchio di corrente).

Ora la corrente sulla resistenza R_C vale $I_{RC} = I_C - I_{DS3} = 1.356$ mA, per cui $V_O = R_C I_{RC} = 4.07$ V. Tale valore verifica le ipotesi che il BJT lavori in regione normale e che T_3 sia in saturazione.

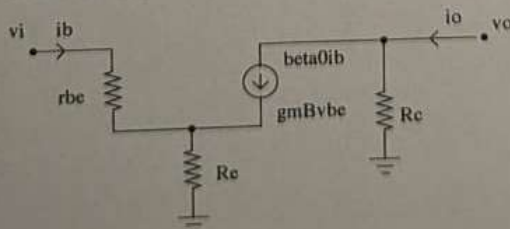2. I parametri differenziali del BJT valgono: $r_{be} = V_{th} \beta_F / I_C = 634 \Omega$ e $g_{mB} = I_C / V_{th} = 158$ mS. I due MOSFET invece sono polarizzati alla stessa tensione, per cui possiamo calcolare un'unica $g_{mM} = \beta_{MOS} (V_{GS} - V_T) = 2.3$ mS. Non vengono considerati, infine, né l'effetto Early, né la modulazione di canale, quindi non abbiamo né r_{ce} , né r_{ds} .

Lo specchio di corrente si comporta come un generatore ideale di corrente, quindi al piccolo segnale può essere visto come un lato aperto e quindi escluso dal circuito equivalente ai piccoli segnali, il quale risulta essere quello di un doppio carico, come indicato in figura:



3. Con riferimento al circuito qui sopra, per tenere calcolare le componenti della matrice ammettenze, possiamo lavorare nel dominio del tempo (non ci sono effetti reattivi) e utilizzare la loro definizione:

$$y_{11} = \left. \frac{i_i}{v_i} \right|_{v_o=0} = \frac{i_b}{i_b r_{be} + (\beta_0 + 1) i_b R_E} = \frac{1}{r_{be} + (\beta_0 + 1) R_E} = 48 \mu S$$