

PRIMO TURNO

1) Risposta in frequenza BJT (procedura completa dello studio)

2) Tensione di soglia del MOSFET (come l'abbiamo stimata)

3) Giunzione pn all'equilibrio (diagrammi, grandezze elettriche)

4) Effetto di self-loading

5) Logiche pass-transistor (approccio usato per tempo di ritardo)

6) Figure di merito

SECONDO TURNO

7) Ricavare caratteristica statistica dell'inverter

8) Origine dell'effetto Early nel BJT
(modello empirico e fisico)

9) Spiegare come funzionano i
semiconduttori drogati (perché si drogano
ecc)

10) Perché ho bisogno di un pass transistor
complementare (non me ne basta uno
singolo) quando ho le reti di pass transistor