

Relevant info about frequency cutoff's

1 coll 2021:

- i_o è quello su R_{OF} (ovviamente il feedback controlla quello)

- R_{out} non influenzato da feedback $\rightarrow R_{out} = R_c$

- $f_H^{OL} = f_H^P$

$\rightarrow$ la mia soluzione sul dove è giusta anche se consiglio di trovare

$\frac{v_o}{i_o}$ e $\frac{i_s}{v_s}$ e poi in mezzo i guadagni di tensione che sappiamo (C_C, C_E, C_B)
 $\hookrightarrow 1/R_s$ v_{source}

1 coll 2022

- corretto fare C_g e C_s con R_g^{sc} e R_s^{sc} calcolate da circuito originale

mentre C_{s1} con feedback theory (26 k Ω $\approx$)

poi anche trascurare C_g e C_s ($\gg C_{s1}$)

$$\rightarrow f_L = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{C_g R_s^{sc}} + \frac{1}{C_s R_s^{sc}} + \frac{1}{C_{s1} R_{s1}^{sc} (1 + \beta A_v)} \right)$$

3 coll 2021


- sbagliato fare

$$R_F^{sc} = R_{out} + R_F + R_c // R_L$$

bisogna applicare V_m e

misurare in sempre

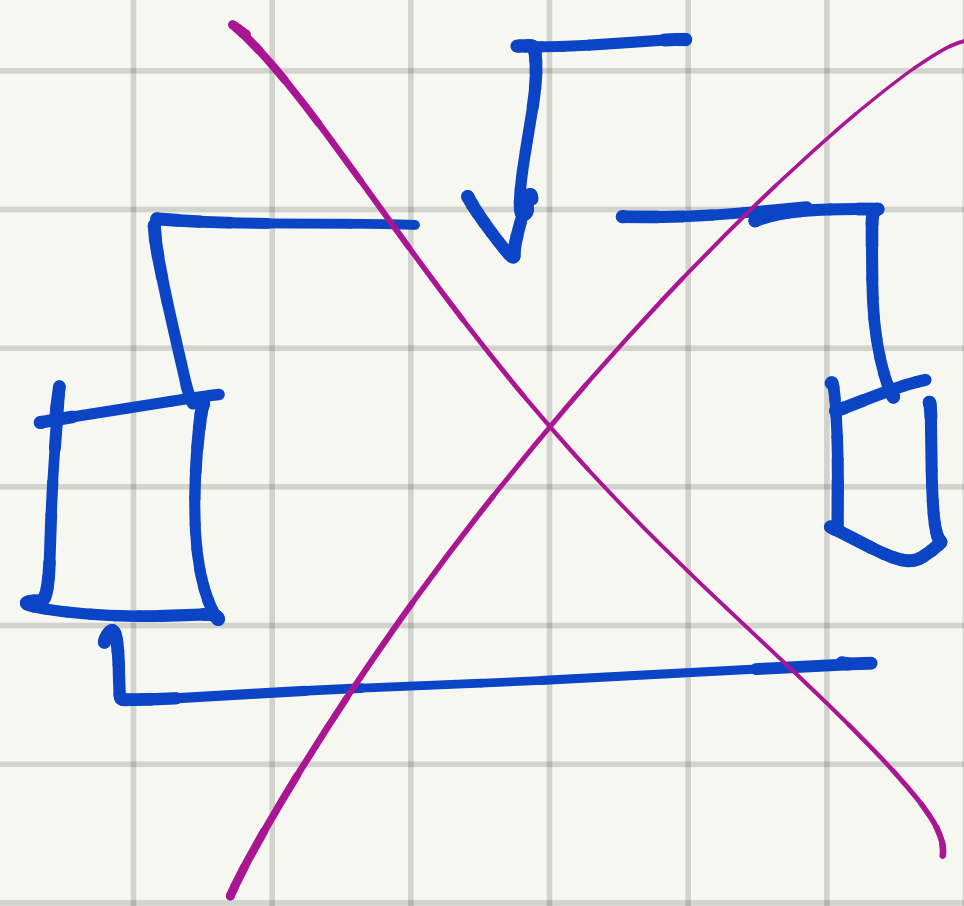$\rightarrow$ quindi la brute force è difficile
 e anche sbagliato



quando dove questi esempi era andato molto in dettaglio sulle
 frequenze di cutoff H ed L, e aveva anche spiegato cose che ora non ho

fatto perciò "possiamo stare tranquilli" che se chiede f_H è sicuramente un miller cap
 e se chiede la f_L sono cose che saltano subito all'occhio